

# **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО РАДИОУПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ**


**Мобильные механизмы  
(ON-OFF управление реле)**



# 1.1- КОНФИГУРАЦИЯ ПУЛЬТА-ПЕРЕДАТЧИКА: T70/1

## ■ Пульт-передатчик с:

### Элементами управления

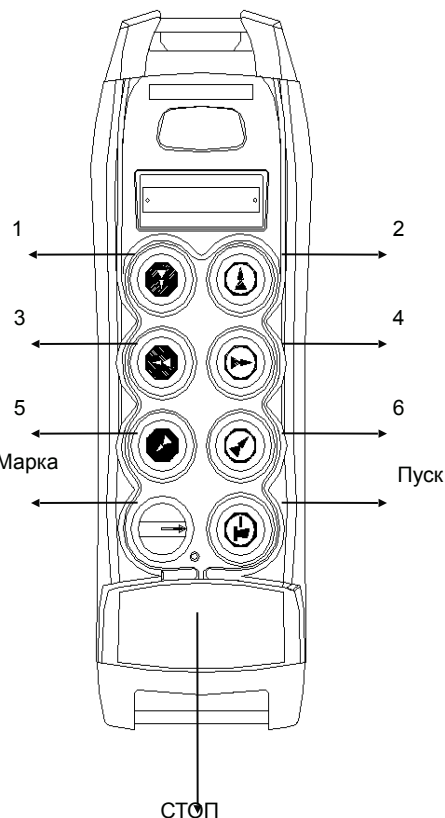


- |   |                                             |                                                 |                                                  |
|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 2 | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 3 | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 4 | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 5 | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 6 | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |

☐ ЖК дисплей

☐ Инфракрасный порт
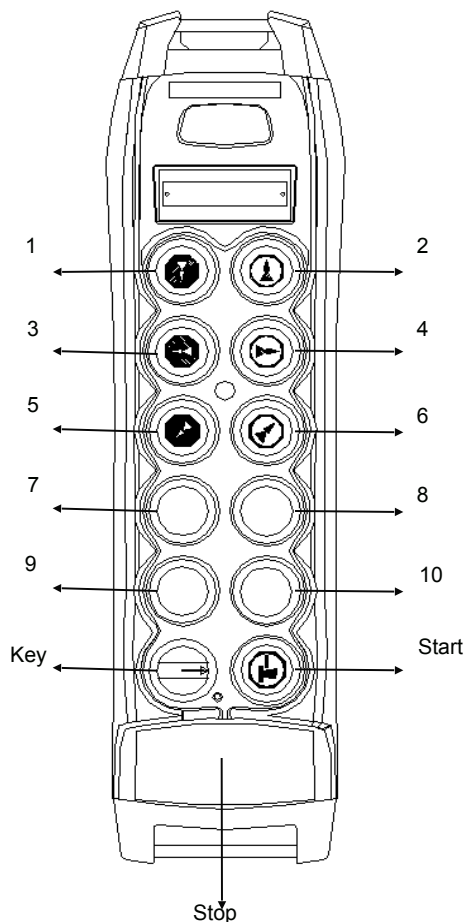
### Определения элементов:

- 2-х шаговая кнопка: кнопка с двухступенчатым нажатием
- 3 поз. перекл. с фикс.: 3-х позиционный переключатель с фиксированными положениями
- 3 поз. перекл. с возвр.: 3-х позиционный переключатель с пружинным возвратом в нулевое положение



### ■ Пульт-передатчик с:

#### Элементами управления

- |    |                                             |                                                 |                                                  |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 2  | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 3  | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 4  | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 5  | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 6  | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 7  | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 8  | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 9  | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |
| 10 | <input type="checkbox"/> 2-х шаговая кнопка | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> 3 поз. перекл. с возвр. |

☐ ЖК дисплей

☐ Инфракрасный порт



## ■ Пульт-передатчик с:

### Элементами управления

A Электрический джойстик

B: [?] 0 [?] 1

Г: [?] 0 [?] 1

B Электрический джойстик


B: [?] 0 [?] 1

Г: [?] 0 [?] 1

C Электрический джойстик

B: [?] 0 [?] 1

Г: [?] 0 [?] 1

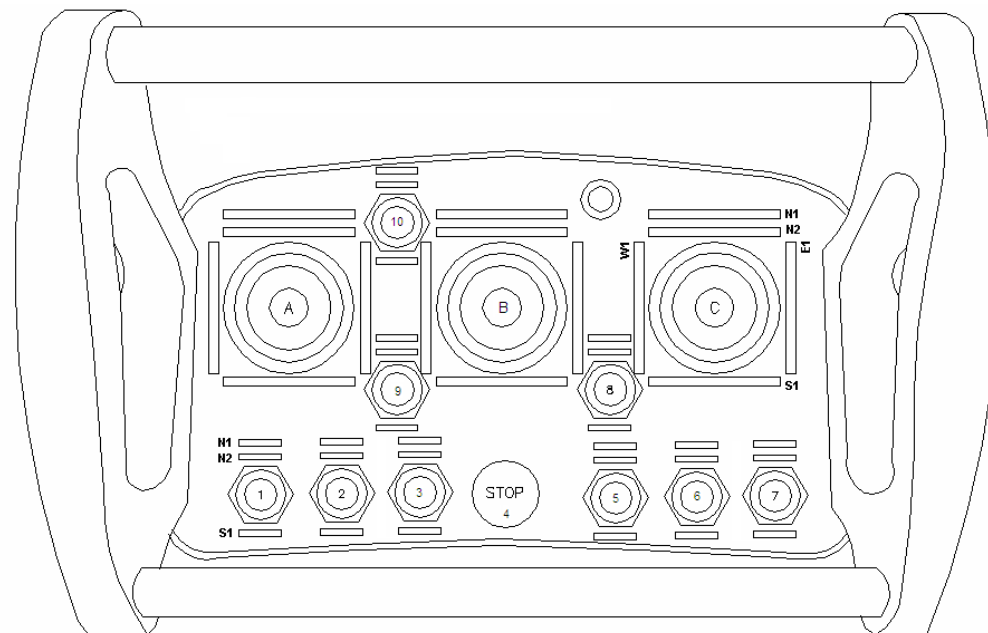

|    |                                 |                                         |                                           |                |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 1  | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл. с возвр. | Название _____ |
| 2  | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл. с возвр. | Название _____ |
| 3  | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл. с возвр. | Название _____ |
| 4  | STOP – кнопка СТОП              |                                         |                                           |                |
| 5  | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл. с возвр. | Название _____ |
| 6  | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл. с возвр. | Название _____ |
| 7  | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл. с возвр. | Название _____ |
| 8  | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл. с возвр. | Название _____ |
| 9  | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл. с возвр. | Название _____ |
| 10 | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл. с возвр. | Название _____ |

Выберите  
необходимые  
Вам элементы  
из страницы:  
«Типы  
переключателей  
»



# Типы переключателей для Пультов-Передатчиков: T70/5 и T70/6

[?] Кнопка (1 шаговая)

Название  
Код  
Исполнение

P01  
1102050



[?] Переключатель  
с фиксацией 1-0-1

Название  
Код  
Исполнение


S1-0-1  
1102047



[?] Переключатель  
с фиксацией положения 0-1

Название  
Код  
Исполнение

S0-1  
1102049

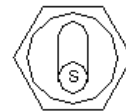

[?] Переключатель  
с пружинным возвратом 1-0-1

Название  
Код  
Исполнение

M1-0-1  
1102048



[?] Переключатель  
с пружинным возвратом 0-1

Название  
Код  
Исполнение

M0-1  
1102045






## Рекомендуемое размещение элементов управления

### Пульт-Передачика: T70/5 (максимальная конфигурация)

Расположение элементов управления

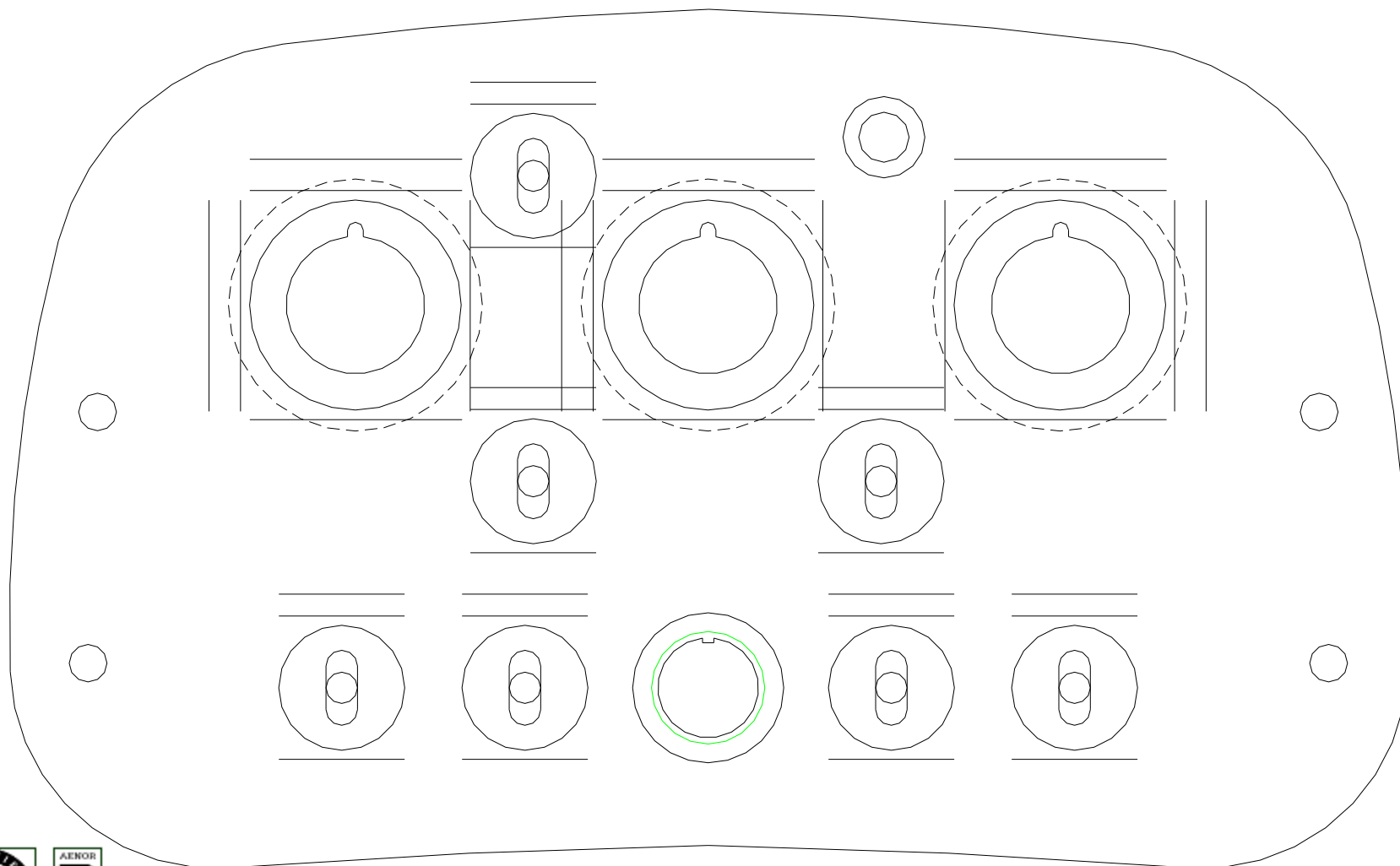



# 1.4- Конфигурация передатчика: T70/6

## ■ Передатчик с: Элементами управления

**A** Электрический джойстик

B: [?] 0 [?] 1

Г: [?] 0 [?] 1

**B** Электрический джойстик

B: [?] 0 [?] 1

Г: [?] 0 [?] 1

**C** Электрический джойстик


B: [?] 0 [?] 1

Г: [?] 0 [?] 1

**D** Электрический джойстик

B: [?] 0 [?] 1

Г: [?] 0 [?] 1

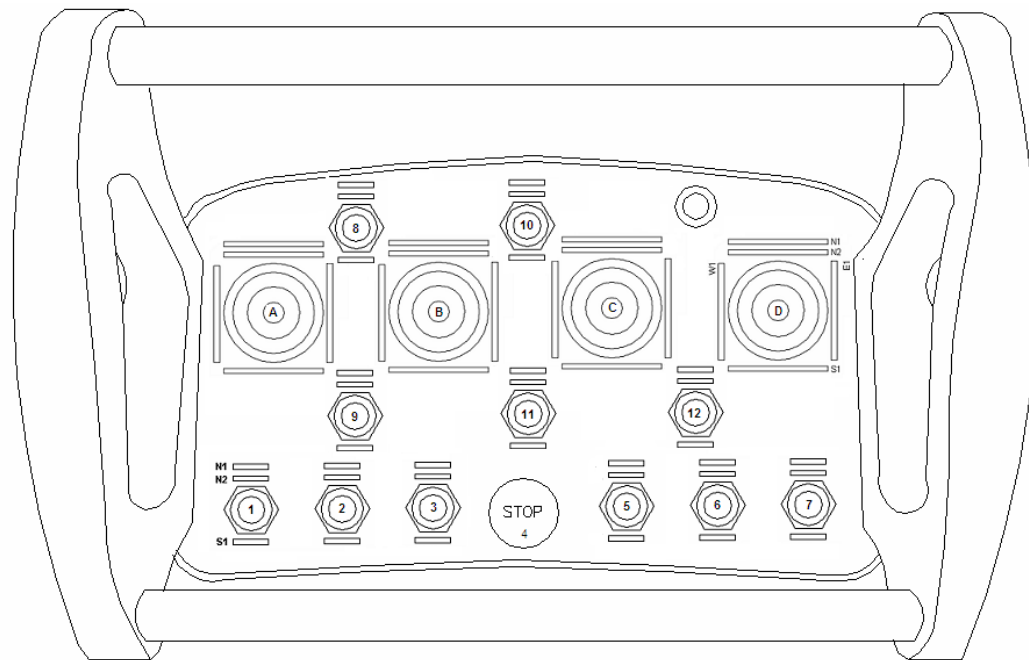

- |   |                                 |                                          |                                              |                |
|---|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл. с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл.с возвратом  | Название _____ |
| 2 | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс.  | <input type="checkbox"/> Перекл. с возвратом | Название _____ |
| 3 | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс.  | <input type="checkbox"/> Перекл. с возвратом | Название _____ |
| 4 | STOP кнопка СТОП                |                                          |                                              |                |
| 5 | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс.  | <input type="checkbox"/> Перекл.с возвратом  | Название _____ |
| 6 | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс.  | <input type="checkbox"/> Перекл.с возвратом  | Название _____ |
| 7 | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс.  | <input type="checkbox"/> Перекл.с возвратом  | Название _____ |

**Выберите  
необходимые  
Вам элементы  
из страницы:  
«Типы  
переключателе  
й»**



## 1.4- Конфигурация передатчика: T70/6

### ■ Передатчик с:


|    |                                 |                                         |                                             |                |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 8  | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл.с возвратом | Название _____ |
| 9  | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл.с возвратом | Название _____ |
| 10 | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл.с возвратом | Название _____ |
| 11 | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл.с возвратом | Название _____ |
| 12 | <input type="checkbox"/> Кнопка | <input type="checkbox"/> Перекл.с фикс. | <input type="checkbox"/> Перекл.с возвратом | Название _____ |

Выберите необходимые  
Вам элементы из  
страницы: «Типы  
переключателей»

# Рекомендуемое размещение элементов управления

## Пульты-Передатчика: **T70/6** (максимальная конфигурация)

### Расположение элементов управления

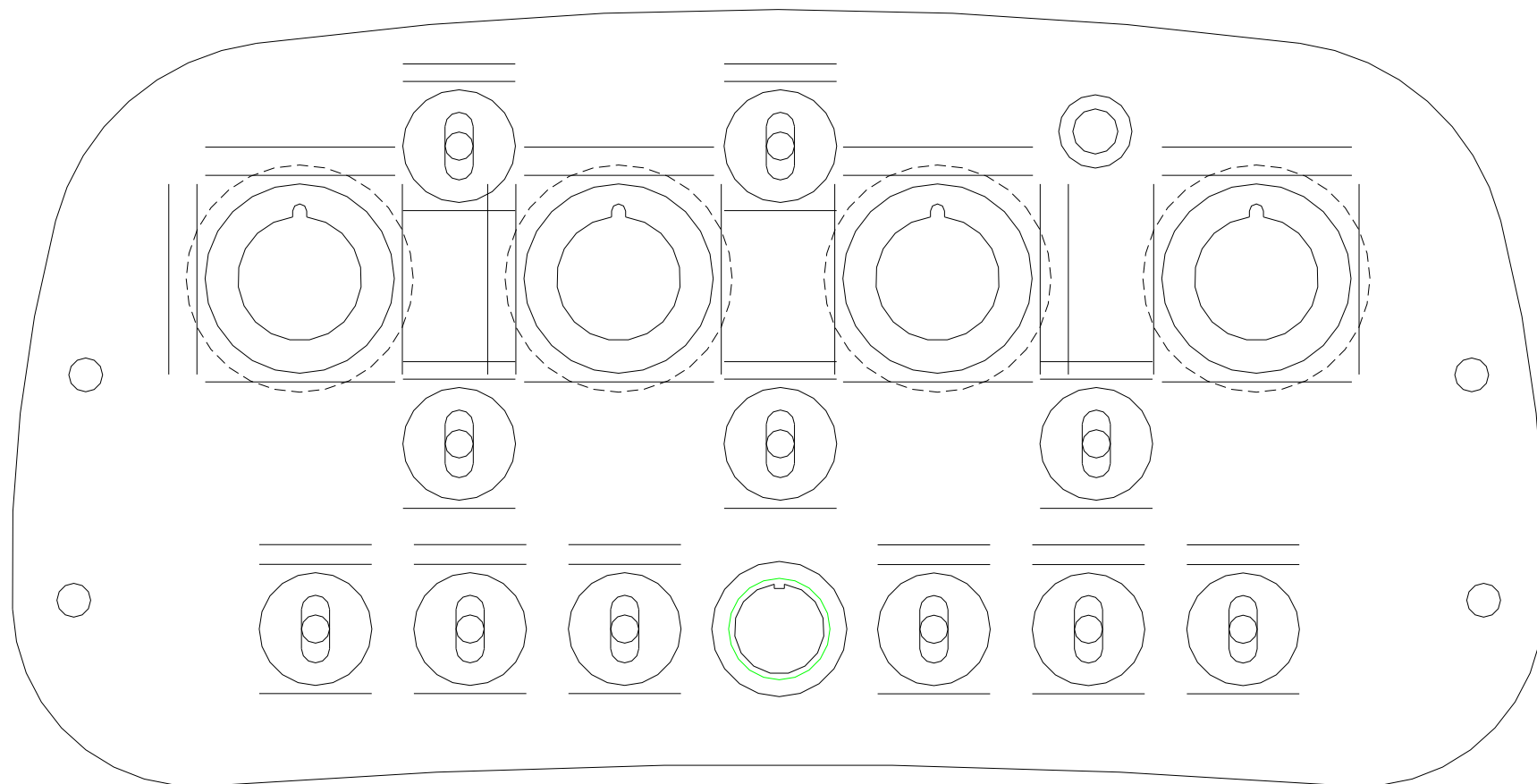



## 2- Приемники ТМ70



## 2.1- КОНФИГУРАЦИЯ ПРИЕМНИКА

### ■ Приемник с:

#### Напряжением питания

- |                                |                                 |                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 48VAC | <input type="checkbox"/> 125VAC | <input type="checkbox"/> 230VAC                                        |
| <input type="checkbox"/> 12VAC | <input type="checkbox"/> 24VAC  | <input type="checkbox"/> 12VDC <input type="checkbox"/> 24VDC (Опцион) |

#### Количеством реле управления

- |                                                                   |                                  |                                  |                                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 13 реле                                  | <input type="checkbox"/> 21 реле | <input type="checkbox"/> 29 реле | <input type="checkbox"/> 38 реле <sup>1</sup> | <input type="checkbox"/> Больше<br>количество<br>реле <sup>1</sup> |
| <input type="checkbox"/> Пропорциональное управление <sup>1</sup> |                                  |                                  |                                               |                                                                    |

#### Алгоритмом срабатывания реле

- |                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 скорость на<br>перемещение | <input type="checkbox"/> Другое |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|

